

1^{re} STI - Devoir n°1 : lois fondamentales et dipôles passifs. Correction


[Ex 1]

1. R_2 et R_3 sont en parallèle $\Rightarrow R' = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = 16,7 \Omega$

R_1 et R' sont en série $\Rightarrow R'' = R_1 + R' = 66,7 \Omega$

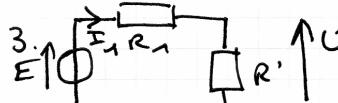2.

$E = R'' I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{E}{R''} = \frac{2,0}{66,7} = 0,03 A = 30 mA$



$U = R' I_1 = 16,7 \times 0,03 = 0,50 V$

4

$U = R_2 I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{0,5}{50} = 0,01 A = 10 mA$

$U = R_3 I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{0,5}{25} = 0,02 A = 20 mA$

[Ex 2]


1. 12V : tension (maximale) délivrée par la batterie
60Ah : quantité d'électricité maximale de la batterie lorsqu'elle est chargée
280A : intensité maximale du courant fourni par la batterie.

2. $Q = 60 A \cdot h = 60 \times 3600 C = 2,16 \times 10^5 C$

3. $P = U I \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{160}{12} = 13,3 A$

4. $Q = I \times t \Rightarrow t = \frac{Q}{I} = \frac{60}{13,3} = 4,5 h = 4h30 min$

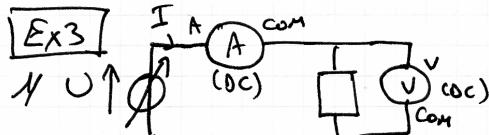5. Quand le moteur tourne, la batterie se recharge ..



U : générateur de tension continue réglable .

Pour différentes valeurs de U , on relève I .

Si A correspond à la pente (ou coefficient directeur) de la caractéristique .

donc $R = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A} = \frac{4,25 - 0}{0,09 - 0} = 47 \Omega$

3/ $P_{max} = R I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{0,5}{47}} = 0,103 A = 103 mA$

1/2

[Ex 4]

1. Loi des branches : $U_{BK} = U_G - U_{RH}$
(branche BK)

$$\Rightarrow U_{RH} = U_G - U_{BK} = 12 - 8 = \boxed{4,0 \text{ V}}$$

2. Loi des mailles : $U_{BK} - U_1 - U_M - U_2 = 0$
(maille KBCK)

$$U_M = U_{BK} - U_1 - U_2 = 8 - 0,5 - 0,5 = \boxed{7,0 \text{ V}}$$

3. $P_M = U_M I_M \Rightarrow I_M = \frac{P_M}{U_M} = \frac{2,0}{7,0} = \boxed{0,29 \text{ A}}$.

4. Loi des noeuds : $I = I_M + I_D = 0,29 + 0,1 = \boxed{0,39 \text{ A}}$
(noeud B)

5. Loi des branches : $U_{BK} = U_{AK} + U_{BA}$
(branche BIK)

$$\Rightarrow U_{BA} = U_{BK} - U_{AK} = 8 - 0,7 = 7,3 \text{ V}$$

$$\text{Or } U_{BA} = R I_D \text{ d'où } R = \frac{U_{BA}}{I_D} = \frac{7,3}{0,1} = \boxed{73 \Omega}$$

2/2