

1^{ère} STI - devoir n°8 : grandeurs sinusoïdales et dipôles linéaires - Correction

Ex1 1) $\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{314} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$

2) $\varphi_1 = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$; $\varphi_2 = -\frac{\pi}{6} \text{ rad}$

3) φ : déphasage de u_1 par rapport à u_2 : $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{-5\pi}{12} \text{ rad} = -75^\circ$

4) \vec{U}_1 $\left\{ \begin{array}{l} U_1 = 14,1 \text{ V} \Leftrightarrow 7,05 \text{ cm} \\ \varphi_1 = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ \end{array} \right.$ \vec{U}_2 $\left\{ \begin{array}{l} U_2 = 21,2 \text{ V} \Leftrightarrow 10,6 \text{ cm} \\ \varphi_2 = -\frac{\pi}{6} \text{ rad} = -30^\circ \end{array} \right.$ Echelle: 1 cm \Leftrightarrow 2 V



5) 6) On mesure \vec{U}_3 : 14,2 cm $\Rightarrow U_3 = 28,4 \text{ V}$

$\varphi_3 = -2^\circ = -2 \times \frac{\pi}{180} \text{ rad}$

$\varphi_3 = -0,035 \text{ rad}$

\Rightarrow équation horaire:

$u_3(t) = 28,4\sqrt{2} \sin(314t - 0,035)$

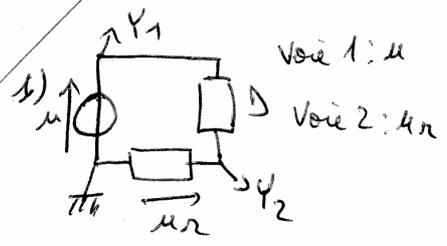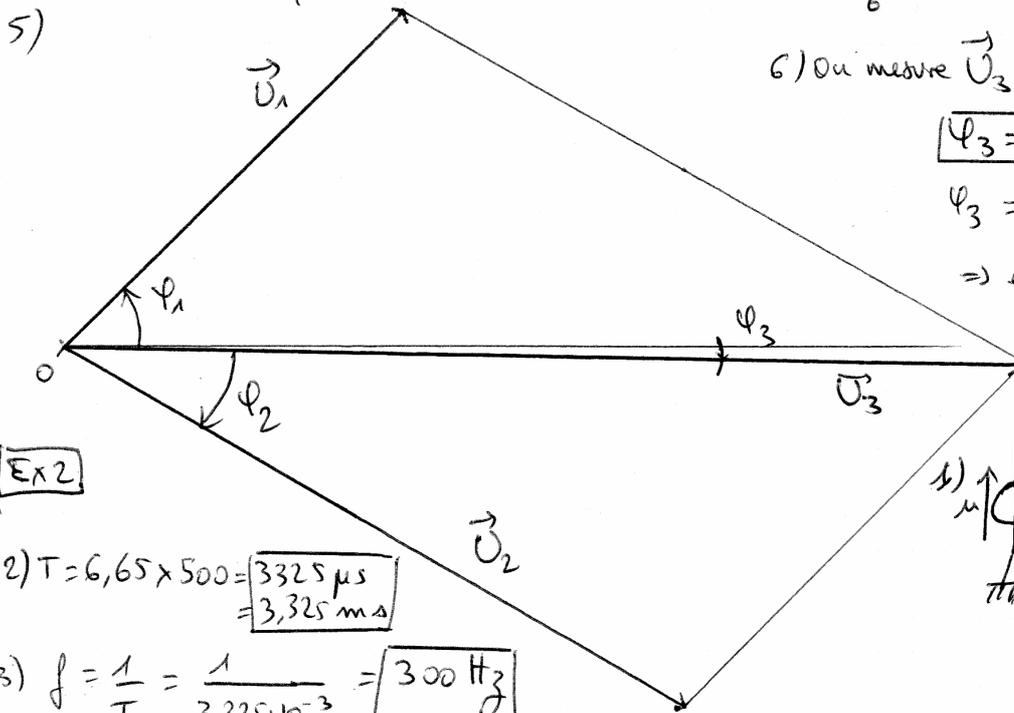

Ex2

2) $T = 6,65 \times 500 = 3325 \mu\text{s} = 3,325 \text{ ms}$

3) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3,325 \cdot 10^{-3}} = 300 \text{ Hz}$

4) $\hat{U} = \hat{U}_1 = 2,63 \times 2 = 5,26 \text{ V}$

5) $U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = 3,7 \text{ V}$; $U_1 = \frac{\hat{U}_1}{\sqrt{2}} = 1,15 \text{ V}$

$\hat{U}_2 = \hat{U}_2 = 3,25 \times 0,5 = 1,625 \text{ V}$

6) R_2 est en retard sur u , d'après l'oscillogramme \Rightarrow son déphasage φ est positif

$\varphi = 360 \frac{d}{\Delta} = 360 \times \frac{0,75}{6,65} = 40^\circ$

Ex3 1.1. $Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{40 \cdot 10^{-3} \times 2\pi \times 1,5 \times 10^3} = 2650 \Omega$

1.2. $U = Z_C I = 2650 \times 0,01 = 26,5 \text{ V}$

1.3. \vec{I} $\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ mA} \Leftrightarrow 5 \text{ cm} \\ 0^\circ \end{array} \right.$ \vec{U} $\left\{ \begin{array}{l} 26,5 \text{ V} \Leftrightarrow \frac{26,5}{5} = 5,3 \text{ cm} \\ -90^\circ \end{array} \right.$

2.1. $Z_L = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,01} = 1200 \Omega$; 2.2. $Z_L = L\omega \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{1200}{2\pi \cdot 1,5 \cdot 10^3} = 0,127 \text{ H}$

